

DISPLAY INTERFACING

শামির শাকির

যন্ত্রপাতি ডট কম প্রকাশনা

Jontrapati.Com

LCD Display:

- কন্ট্রাস্ট পিন 2.2K রেসিস্টর দিলেই চলবে।

Seven Segment:

- Common Anode: সিগন্যাল এ GND আর কমন পিনে VCC
- Common Cathode: সিগন্যালে POWER আর কমন পিনে GND
- 7447 এর আউটপুট দিয়ে Common Anode
- 7448 এর আউটপুট দিয়ে Common Cathode